

Versuch 2: Brückenschaltung

Team 2-13: Jascha Fricker, Benedict Brouwer


25. August 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Durch die Brückenschaltung können Widerstände und Impedanzen sehr genau bestimmt werden. In diesem Versuch werden mit dieser Methode verschiedene, Widerstände, Spulen und Kondensatoren untersucht.

2 Experimenteller Aufbau

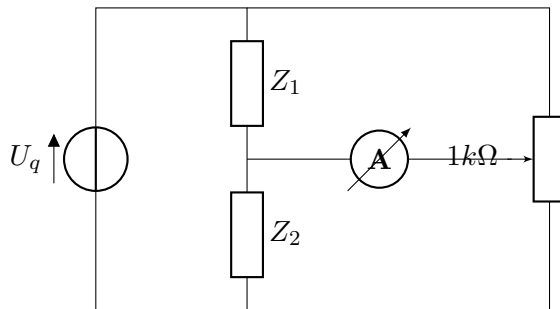

3 Theorie

In diesem Versuch werden mithilfe der in ?? gezeigten Brückenschaltung verschiedene Widerstände, Spulen und Kondensatoren untersucht. Wenn kein Strom durch das Ampèremeter fließt, bzw der Graph auf dem Oszilloskop horizontal ist, gilt die Schaltung als abgeglichen und es gilt das Verhältnis

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{R_3}{R_4} = \frac{R_p}{1\text{k}\Omega - R_p} \quad (1)$$

$$\Rightarrow Z_1 = \frac{R_p}{1\text{k}\Omega - R_p} \cdot Z_2, \quad (2)$$

wobei R_p der Ablesewert des Potentiometers ist, und Z_2 der bekannte (komplexe) Vergleichswiderstand.

Wenn eine Spule gemessen wird, gilt speziell

$$R_1 = \frac{A}{1\text{k}\Omega - A} \cdot (R_S + R_V) \quad (3)$$

$$L_1 = \frac{A}{1\text{k}\Omega - A} \cdot (L_S) \quad (4)$$

$$\text{mit } Z_2 = R_2 + j\omega L_2 = R_V + R_S + j\omega L_S, \quad (5)$$

wobei R_S der bekannte Widerstand und L_S die bekannte Induktivität der Spule sind und R_V der Wert der zweiten (kleinen) Potentiometer ist, welcher in Reihe mit der bekannten Spule geschaltet wurde.

Wenn ein Kondensator gemessen wird, gilt analog

$$C_1 = \frac{1\text{k}\Omega - A}{A} \cdot C_2, \quad (6)$$

wobei C_2 die Kapazität des bekannten Kondensator ist.

4 Ergebnisse und Diskussion

Aufgabe 7 Durch das Potentiometer kann für jeden der 3 Vorwiderstände der Widerstand des maximal eingestellten Potentiometer bestimmt werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle ?? aufgeführt. Zu erkennen ist, dass der bei 10Ω errechnete Widerstand sehr stark abweicht, während bei 30Ω und 100Ω sehr genau zum angegebenen Wert von 100Ω passen. Dies könnte daran liegen, dass die Brückenschaltung bei sehr verschiedenen R_1 und R_2 nicht sehr genau ist.

Vergleichswiderstand	Potieinstellung	errechneter Widerstand
10.00(10)	998.00(21)	4990(510)
30.00(30)	771.00(21)	101.0(11)
100.0(10)	506.00(21)	102.4(11)

Tabelle 1: Widerstand Poti in Ω

Aufgabe 8 Hier wurden die reellen Widerstände der verschiedenen Spulen gemessen. Die Ergebnisse sind in Tabelle ?? aufgeführt. Auf den Spulen waren leider keine Werte angegeben. Die Werte der großen Spule sind aber in sich relativ konsistent, da die zwei Messungen mit dem Mittelabgriff M ungefähr halb so groß wie der Widerstand der gesamten Spule sind.

Name	Potieinstellung	errechneter Widerstand
Spule 1	382.00(21)	6.181(63)
Spule 2	555.00(21)	12.47(13)
Spule EM	35.00(21)	0.3627(43)
Spule AM	31.00(21)	0.3199(39)
Spule AE	58.00(21)	0.6157(66)

Tabelle 2: Widerstand Spule in Ω und Vergleichswiderstand 10,00(10) Ω

Aufgabe 9 und 10 Die Messwerte dieser Aufgaben können im Anhang ?? gefunden werden. In Graph ?? wurde die Beziehung zwischen Stromstärke und Widerstand aufgetragen. In Graph ?? jene zwischen Leistung und Widerstand. Wie zu erwarten, ist der Widerstand nichtohmsch, sondern steigt bei größerer Stromstärke / Leistung an. Der Widerstand steigt, da die Glühlampe zu leuchten beginnt und Energie durch Licht abgibt.

Abbildung 1: Beziehung zwischen Stromstärke und Widerstand

5 Anhang

5.1 Messwerte Aufgabe 9 und 10

U in V	R_2 in Ω	P_{oti} in Ω	R_G in Ω	I in A	P in W
1.000(14)	10.00(10)	264.00(21)	3.587(37)	0.0736(13)	0.01943(55)
1.000(14)	30.00(30)	41.00(21)	1.283(15)	0.03197(53)	0.001311(38)
1.000(14)	200.0(20)	8.00(21)	1.613(45)	0.004960(82)	3.97e-050(15)
2.000(90)	10.00(10)	424.00(21)	7.361(74)	0.1152(54)	0.0977(89)
2.000(90)	30.00(30)	88.00(21)	2.895(30)	0.0608(29)	0.01070(97)
2.000(90)	200.0(20)	8.00(21)	1.613(45)	0.00992(46)	0.000159(15)
3.000(95)	10.00(10)	490.00(21)	9.608(97)	0.1530(51)	0.225(15)
3.000(95)	30.00(30)	163.00(21)	5.842(60)	0.0837(28)	0.0409(27)
3.000(95)	200.0(20)	9.00(21)	1.816(46)	0.01487(50)	0.000401(28)
4.00(10)	10.00(10)	533.00(21)	11.41(12)	0.1868(51)	0.398(21)
4.00(10)	30.00(30)	201.00(21)	7.547(77)	0.1065(29)	0.0857(44)
4.00(10)	200.0(20)	9.00(21)	1.816(46)	0.01982(54)	0.000714(40)
5.00(11)	10.00(10)	566.00(21)	13.04(14)	0.2170(51)	0.614(27)
5.00(11)	30.00(30)	234.00(21)	9.164(93)	0.1277(30)	0.1494(65)
5.00(11)	200.0(20)	10.00(21)	2.020(47)	0.02475(58)	0.001238(59)
6.00(11)	10.00(10)	590.00(21)	14.39(15)	0.2460(52)	0.871(34)
6.00(11)	30.00(30)	256.00(21)	10.32(11)	0.1488(32)	0.2286(87)
6.00(11)	200.0(20)	10.00(21)	2.020(47)	0.02970(63)	0.001782(77)

Tabelle 3: Eigenschaften Glühlampe